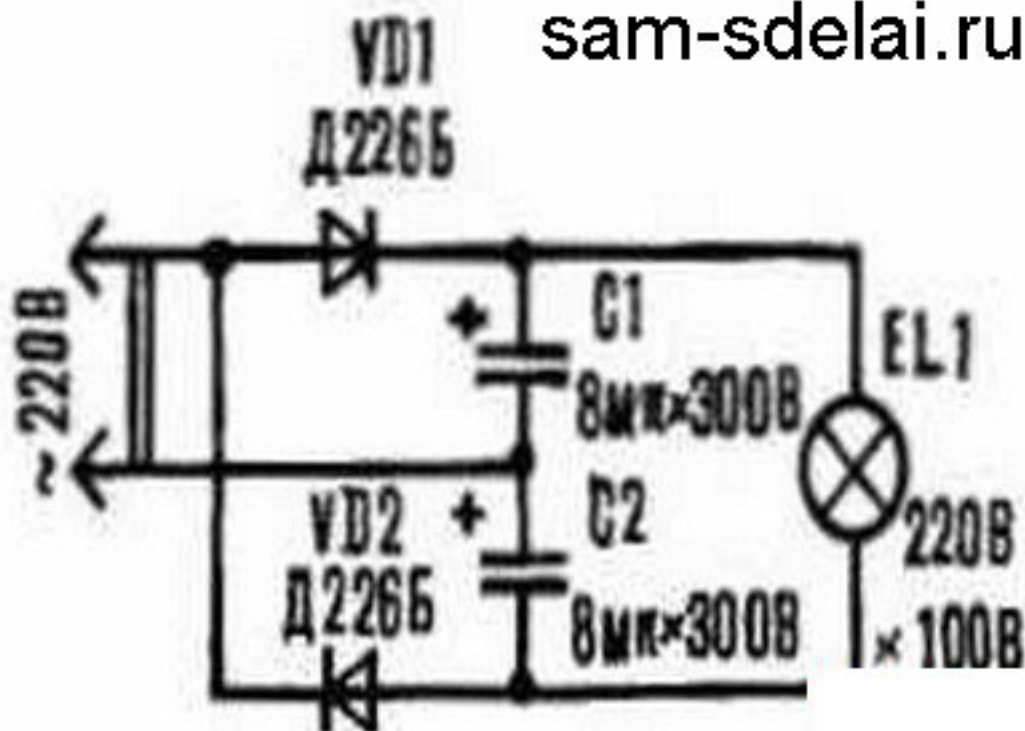




Данная схема данного блока защиты не создает потери на нагрев, не создает радиопомех, а так же обеспечивает более плавное зажигание лампочки. И схема - проще не придумаешь.

sam-sdelai.ru



Проектная организация "Электроника" г. Москва, ул. Ленина, д. 10, к. 1. О