



sam-sdelai.ru

Световой индикатор телефонных звонков, может работать вместо телефонного звонка или совместно с ним.

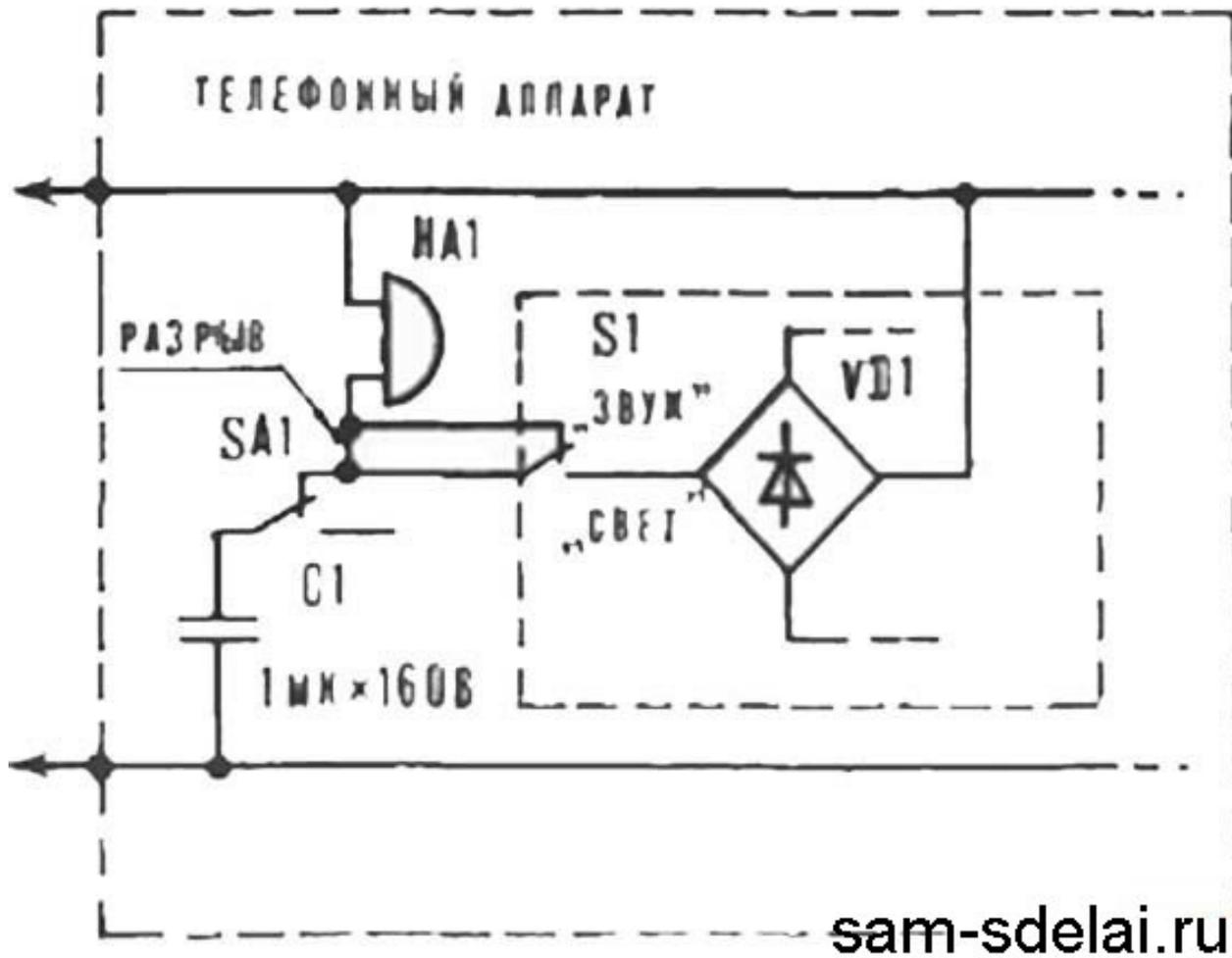


Рис. 1. Световой индикатор телефонных звонков. А - звуковой звонок; Б - световой звонок; В - звуковой и световой звонок. С - звуковой и световой звонок с реле.