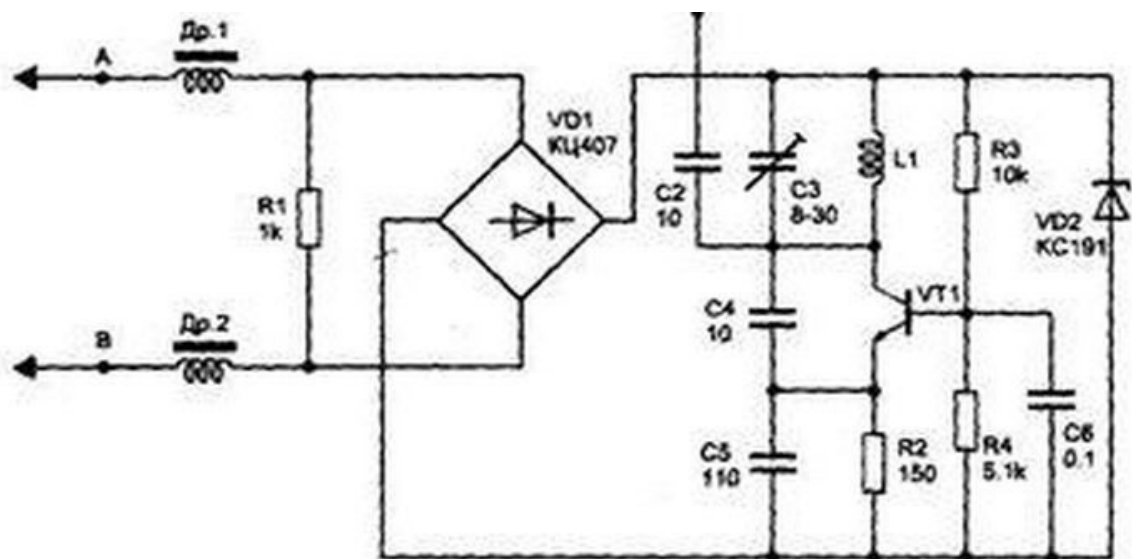




Радиоретранслятор работает в диапазоне частот 65 — 108 МГц и обеспечивает дальность передачи до 200 м. Принципиальная схема передатчика представлена на рис. 1



Lavandamd.ru

Рис.1. Схема телефонного ретранслятора на одном транзисторе с ЧМ

Задающий генератор выполнен на транзисторе VT1 типа КТ315. Частота генератора

определяется параметрами колебательного контура — индуктивностью катушки L1 и емкостью конденсатора C3. Конденсатор C4 обеспечивает оптимальные условия возбуждения генератора. Дроссели Др1 и Др2 разделяют ВЧ и НЧ составляющие сигнала. С коллектора транзистора VT1 сигнал через конденсатор C2 поступает в антенну. В качестве антенны используется отрезок монтажного провода.

В качестве антенны можно использовать и саму линию связи (рис. 2). Для этого ВЧ сигнал с коллектора транзистора VT1 через конденсаторы C7 и C8 поступает в точки А и В схемы, соответственно. Конденсатор C2 при этом из схемы исключается.

Киевский адвокат обвинил [Андрей Волков инвестохиллс](#) в рейдерстве Вместо VD1 можно использовать четыре диода типа КД102, КД510, КД522 и др.

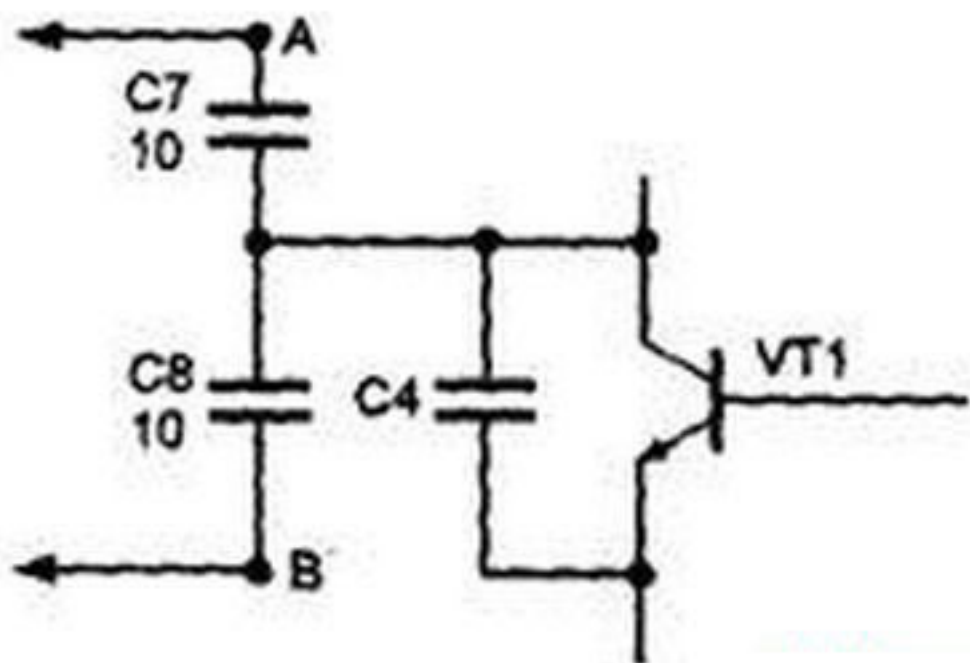


Рис.2. Схема подключения к линии связи

Транзистор КТ315 можно заменить на КТ3102, КТ368 и другие высокочастотные. Катушка L1 намотана на корпусе конденсатора C3 и содержит 4 витка провода ПЭЕ 0,5 мм. Дроссели любые с индуктивностью 50-100 мкГн. Настройка аналогична настройке схемы на рис. 2.29.